
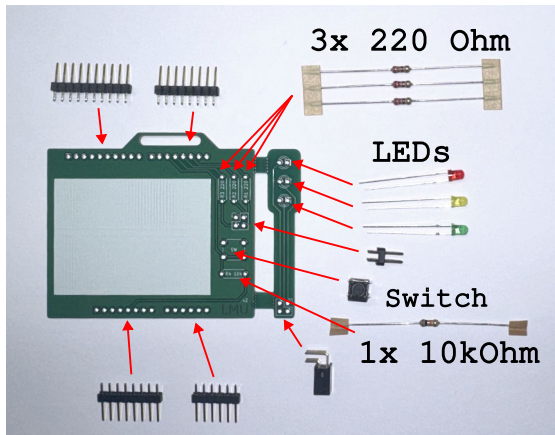



Teile

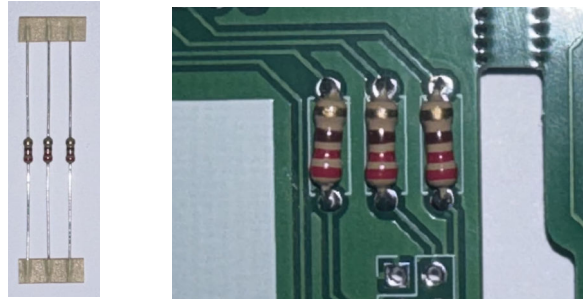



1.: 220 Ohm Widerstände




2.: Taster + Widerstand

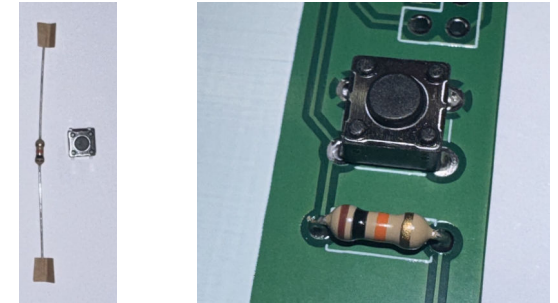



3. LEDs

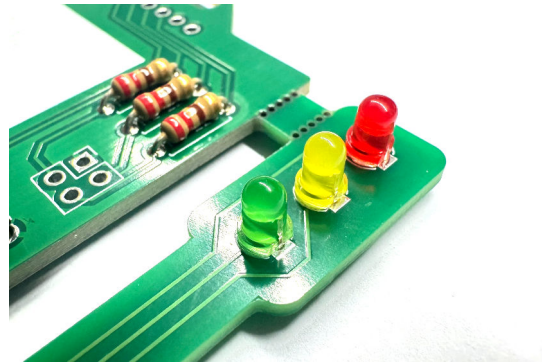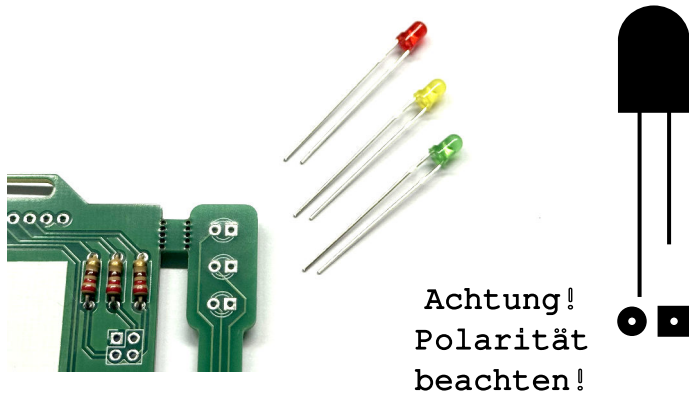

4. Steckverbindung

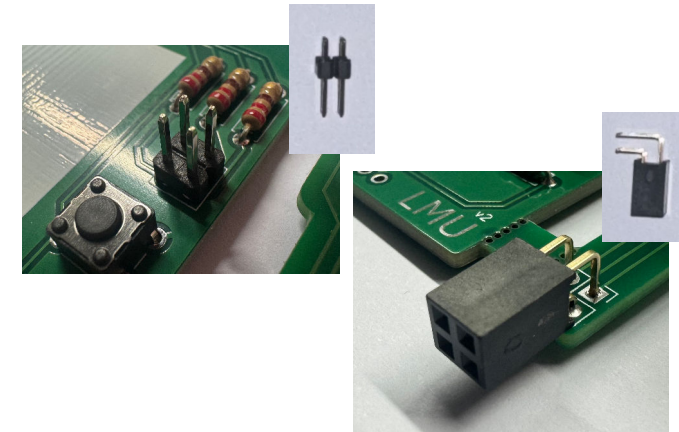

5. Steckverbindung -> Arduino

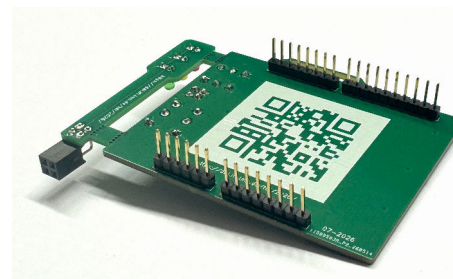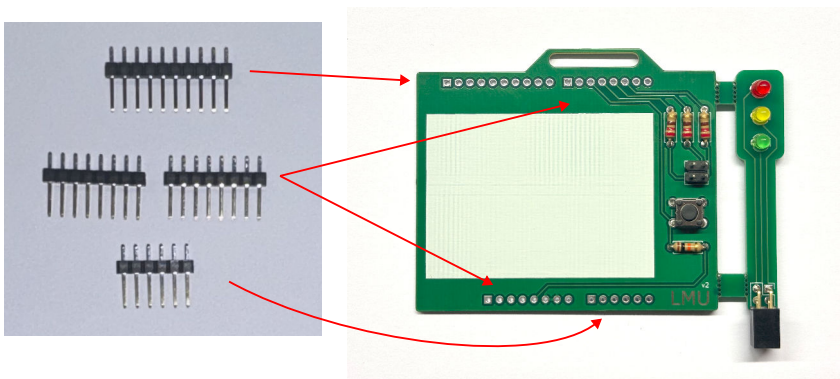

Fertig!

